






Lampe de poche	GS
	<p align="center">Comment réparer la lampe de poche ?</p> <p><i>Indication enseignant : faire constater que la lampe ne s'allume plus dans un fonctionnement normal.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pile à l'envers - mauvais contacts - mauvais positionnement de l'ampoule <p align="center"><i>(1 panne au choix)</i></p>
	<p align="center">Émission d'hypothèses (celles-ci sont notées par un élève sur une affiche)</p>
	<p>Matériel proposé en fonction des hypothèses pour manipuler et tester.</p> <p>Au minimum deux lampes de poche (avec pile et ampoule) qui fonctionnent : une lampe témoin + une lampe en panne. Au fur et à mesure des hypothèses testées, les constats sont consignés sur la même affiche).</p>
	<p>On observe ce qui se passe.</p>
	<p>Bilan des observations : faire formuler une courte phrase réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soit l'ampoule était à l'envers - Soit problème avec la position de l'ampoule - Soit les contacts ne sont pas corrects.