
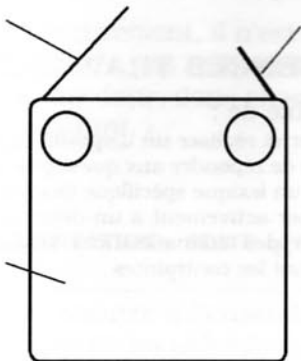


# ÉLECTRICITÉ

## VOCABULAIRE

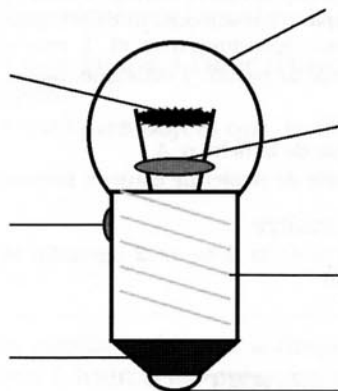

Une .....



Une .....

# ÉLECTRICITÉ

La lampe **brille** si l'on se sert de :

objet	matière
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



Ce sont des : .....

Ils sont en : .....

▲  
Je représente une des façons d'y parvenir

La lampe **ne brille pas** si l'on se sert de :

objet	matière
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



Ce sont des : .....

Conclusion : Pour faire briller une lampe avec une pile ronde, il faut :

.....  
.....  
.....