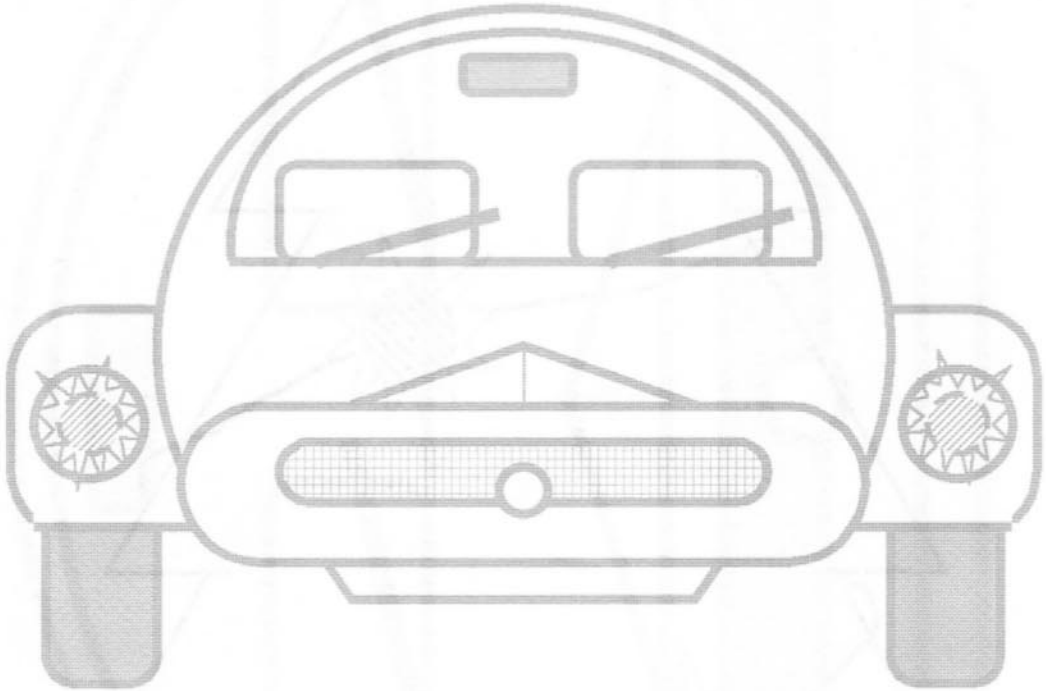


ÉLECTRICITÉ

❶ Problème posé :

.....

❷ Je représente le circuit électrique que je propose pour résoudre ce problème.



❸ Le matériel nécessaire :

.....

❹ Ma conclusion :

.....

.....

.....

.....